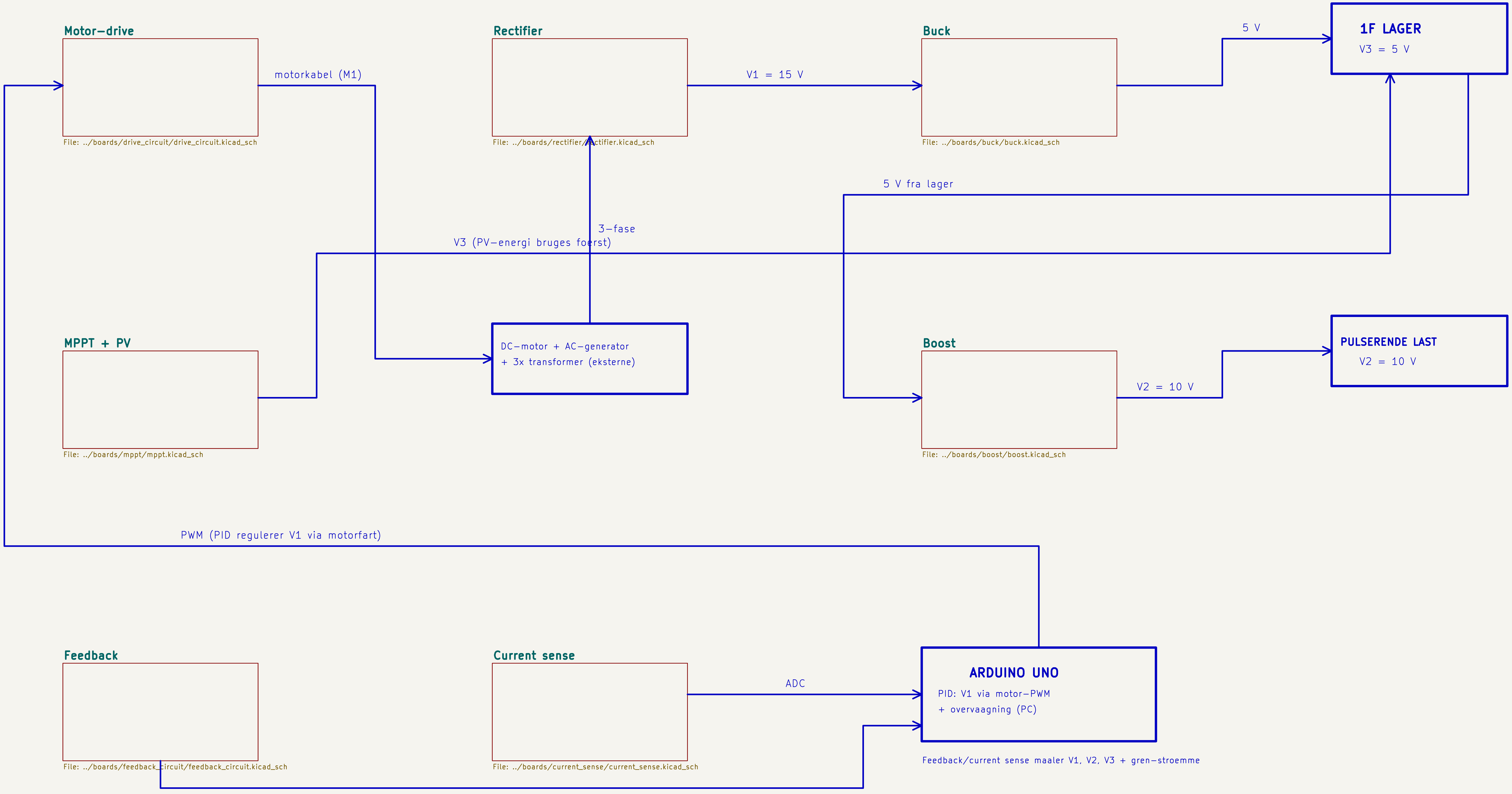

Pile = kabler mellem skrueterminaler. Lav IKKE netliste/PCB fra dette projekt.
Hierarkisk overblik: hvert sheet = et fysisk board (eget KiCad-projekt + PCB)

Sheet: /
File: system.kicad_sch

Title: 62768 Electrical Energy Systems - samlet system

Size: A3 | Date: 2026-06-11 | Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.4 | Id: 1/8

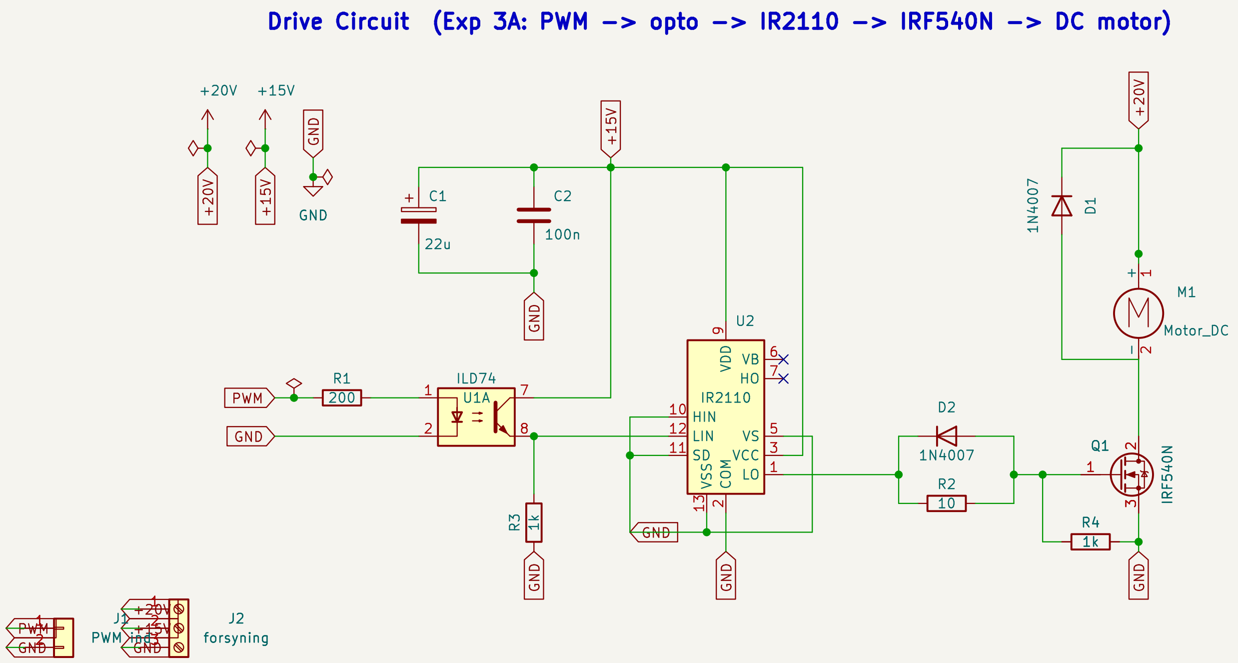

Sheet: /Motor-drive/
File: drive_circuit.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | Rev:

KiCad E.D.A. 9.0.4 | Id: 2/8

PV front-end (PV -> 1N5817 -> ~15 mF -> diskret 5V-regulator -> lager + sense)

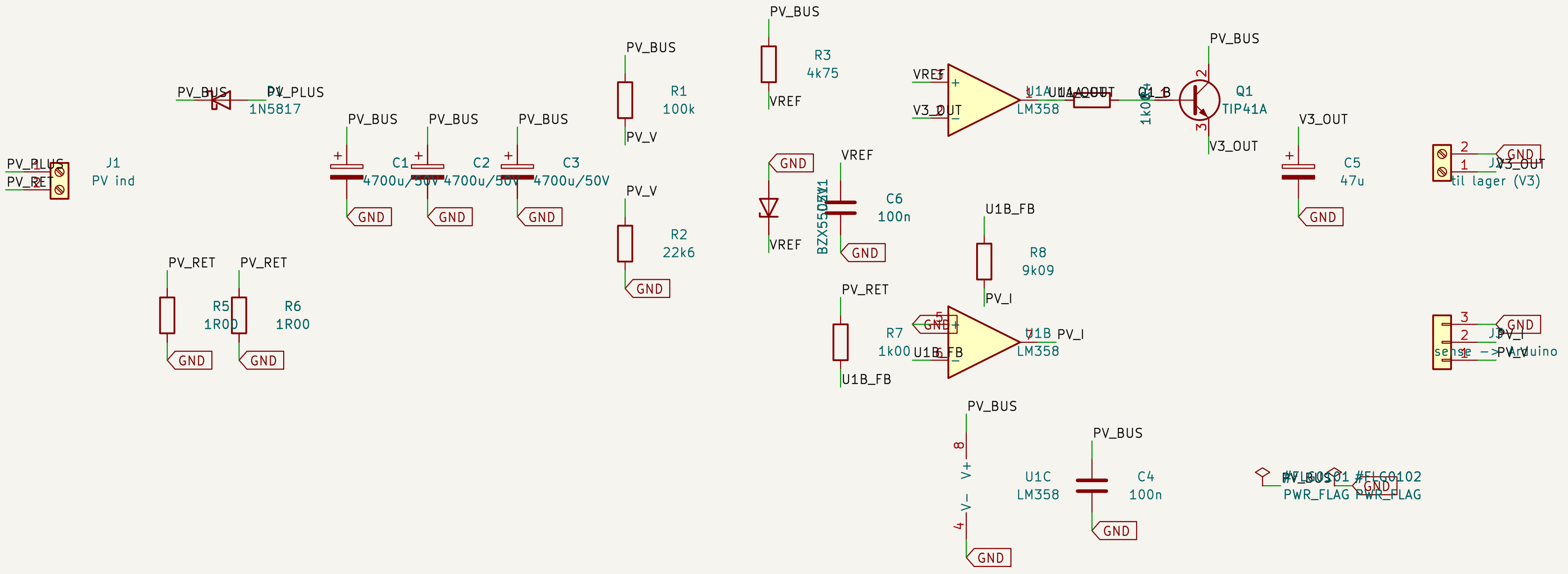

Sheet: /MPPT + PV/
File: mppt.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 9.0.4 | Id: 3/8

Feedback Circuit (Exp 3A: isolated linear amp – MCP601 –> IL300 servo –> MCP601)

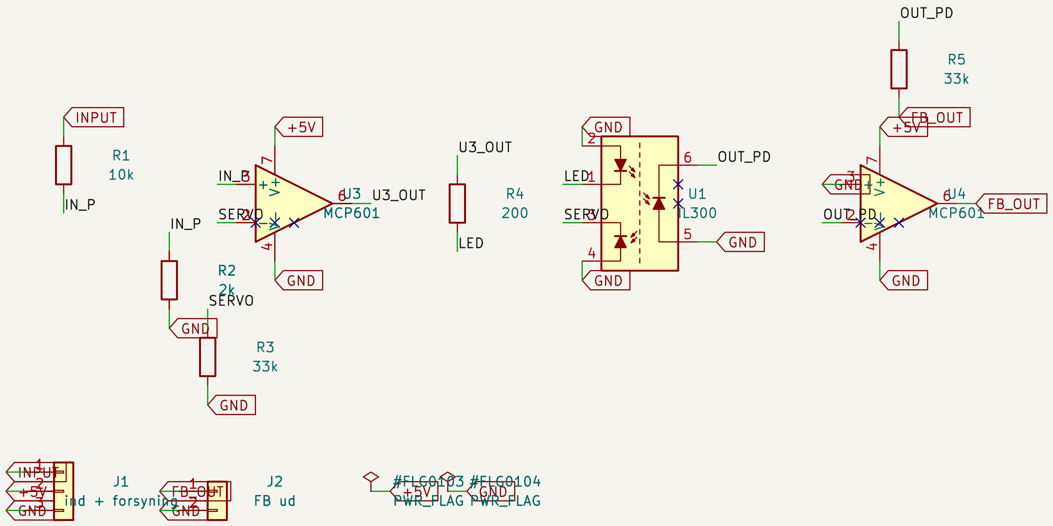

Sheet: /Feedback/
File: feedback_circuit.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 4/8

3-fase ensretter + ladekondensator (gen -> 6x 1N4006 -> ~15 mF -> V1 15 V)

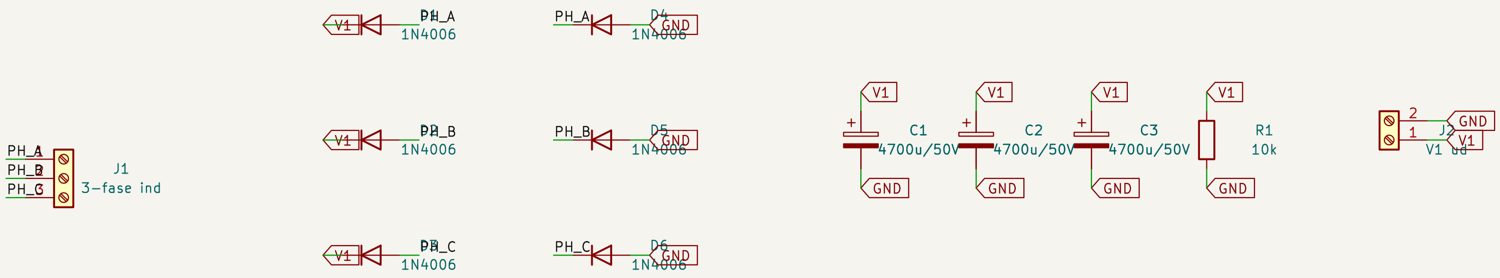

Sheet: /Rectifier/
File: rectifier.kicad_sch

Title:

Size: A4 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 9.0.4 | Id: 5/8

Stroemmaaling 3 kanaler (lavside 1R-shunt + LM358 x10 -> Arduino ADC)

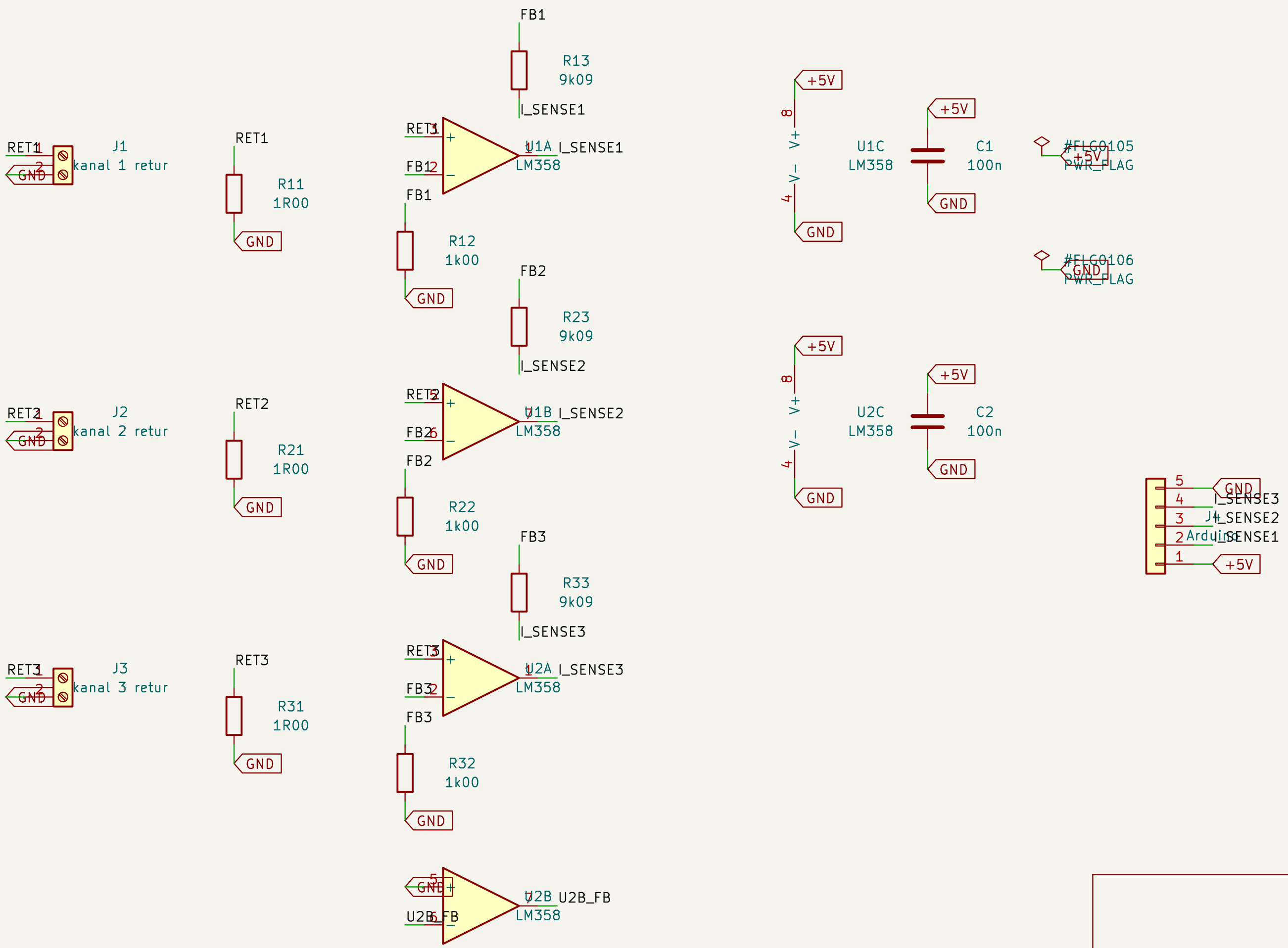

Sheet: /Current sense/
File: current_sense.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date: **Rev:**

KiCad E.D.A. 9.0.4 Id: 6/8

Buck converter 15V -> 5V   (62768, Krav 8/9)

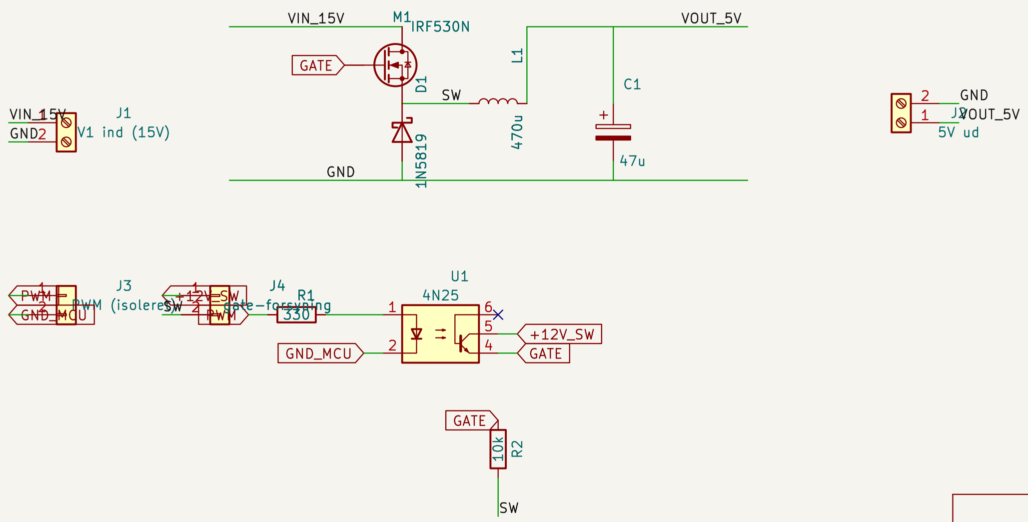

Sheet: /Buck/
File: buck.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 7/8

Boost converter 5V -> 15V   (62768, Krav 8/9)

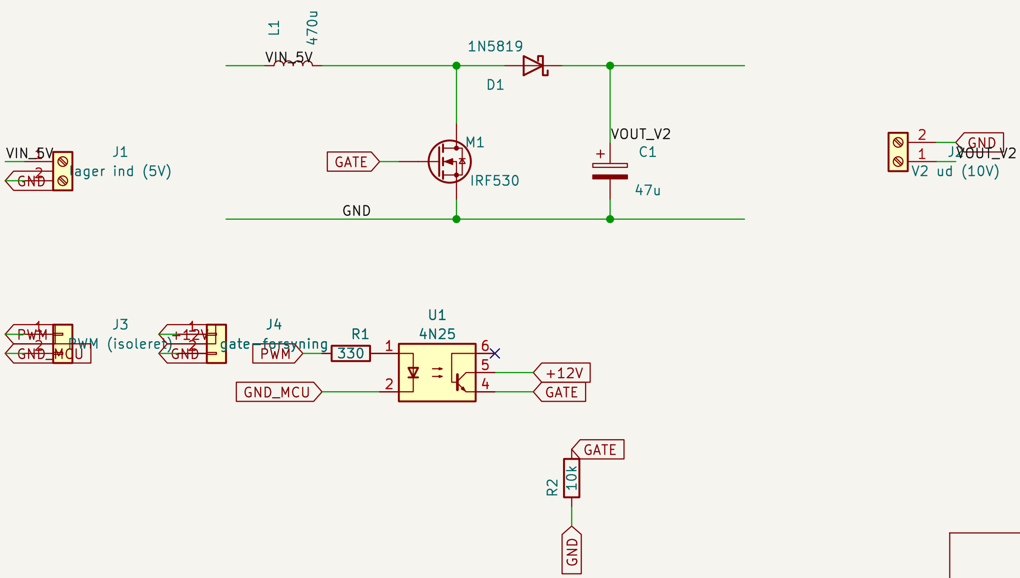

Sheet: /Boost/
File: boost.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 8/8